

## Penjelasan Implementasi Logic Gate "Minekarnaugh"




Potret penulis saat mengerjakan spek
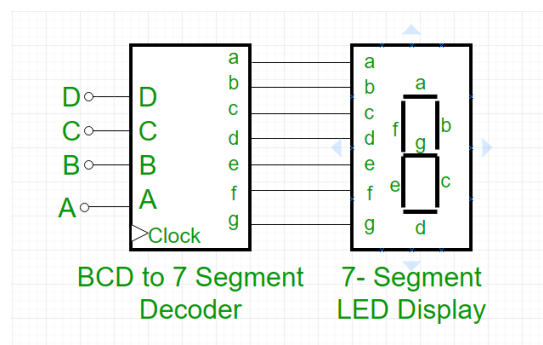
### Penjelasan:

Rangkaian *redstone* yang dibuat bertujuan untuk menyalakan sebuah lampu 7-segment yang dibuat menggunakan *redstone lamp* berdasarkan *input* berupa angka biner (yang direpresentasikan melalui empat buah *lever*, dengan OFF sebagai 0 dan ON sebagai 1) dari 0 sampai dengan 9 (dalam biner, 0000 sampai dengan 1001).

Terdapat 7 buah *output*, yang masing-masing nilainya bergantung pada 4 buah *input*. Jika digambarkan, *black box* dari rangkaian berbentuk sebagai berikut:



Sumber gambar: <https://www.geeksforgeeks.org/bcd-to-7-segment-decoder/>


Untuk memudahkan pembuatan rangkaian, digunakan peta Karnaugh (K-map) yang menunjukkan kapan *segment* tertentu harus menyala dan kapan harus mati berdasarkan input yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk setiap *segment*. Berikut peta-peta Karnaugh yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan, beserta dengan fungsi-fungsi untuk setiap *segment*:

Segment	Fungsi	Peta
a	$F(ABCD) = \sim B \sim D + C + BD + A$	<p> <math>F(ABCD) = \sim B \sim D + C + BD + A</math> </p>
b	$F(ABCD) = \sim B + \sim C \sim D + CD$	<p> <math>F(ABCD) = \sim B + \sim C \sim D + CD</math> </p>
c	$F(ABCD) = \sim C + D + B$	<p> <math>F(ABCD) = \sim C + D + B</math> </p>

d	$F(ABCD) = \sim B \sim D + \sim BC + B \sim CD + C \sim D + A$	<p> <math>F(ABCD) = \sim B \sim D + \sim BC + B \sim CD + C \sim D + A</math> </p>
e	$F(ABCD) = \sim B \sim D + C \sim D$	<p> <math>F(ABCD) = \sim B \sim D + C \sim D</math> </p>
f	$F(ABCD) = \sim C \sim D + B \sim C + B \sim D + A$	<p> <math>F(ABCD) = \sim C \sim D + B \sim C + B \sim D + A</math> </p>
g	$F(ABCD) = \sim BC + B \sim C + A + B \sim D$	<p> <math>F(ABCD) = \sim BC + B \sim C + A + B \sim D</math> </p>


Sebagai contoh, *segment* a harus menyala untuk setiap kotak di peta Karnaugh yang bernilai 1, dan mati untuk setiap kotak yang bernilai 0 (untuk kotak X, dapat diabaikan). Dengan mengelompokkan kotak-kotak tersebut, kita dapat mendapatkan fungsi yang dibutuhkan, misalnya dengan mengelompokkan kita mendapatkan bahwa a selalu menyala ketika C dan A bernilai 1, dan seterusnya. Begitu juga untuk *segment-segment* lainnya.

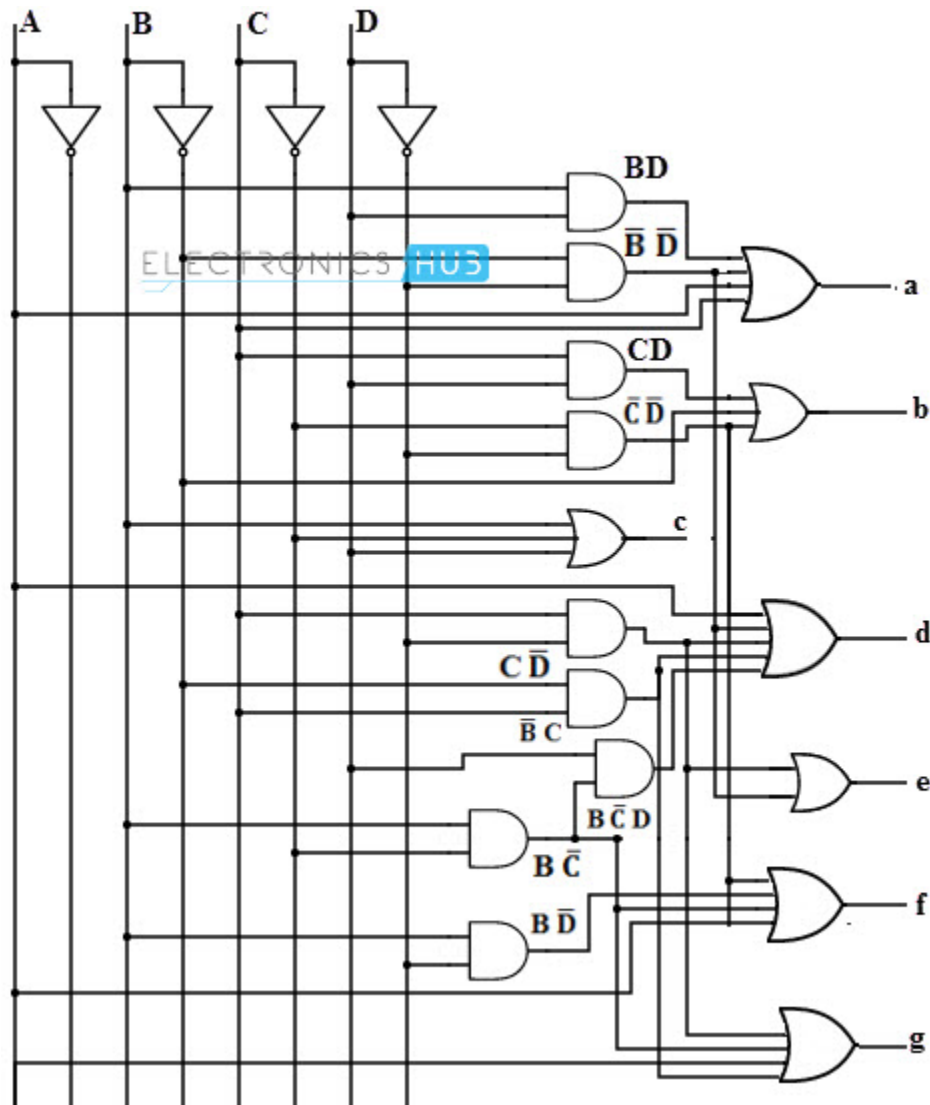Untuk beberapa *segment*, terdapat beberapa nilai produk yang sama, misal nilai  $\sim B \sim D$  dibutuhkan di *segment* a, d, dan e. Supaya mempermudah pengerjaan, kita dapat membuat *logic gate* (tipe AND) khusus untuk setiap nilai produk ini (supaya tidak harus menarik dari setiap sumber awal untuk setiap output). Melakukan hal tersebut, diperoleh rangkaian berikut:




Sumber gambar: <https://www.electronicshub.org/bcd-7-segment-led-display-decoder-circuit/>

 Setelah mendapatkan gambar tersebut, implementasi dilakukan di dalam Minecraft. Mayoritas kepusingan datang dari sini, karena sistem *redstone* itu Naudzubillah Min Dzalik.




Nggak lagi-lagi.

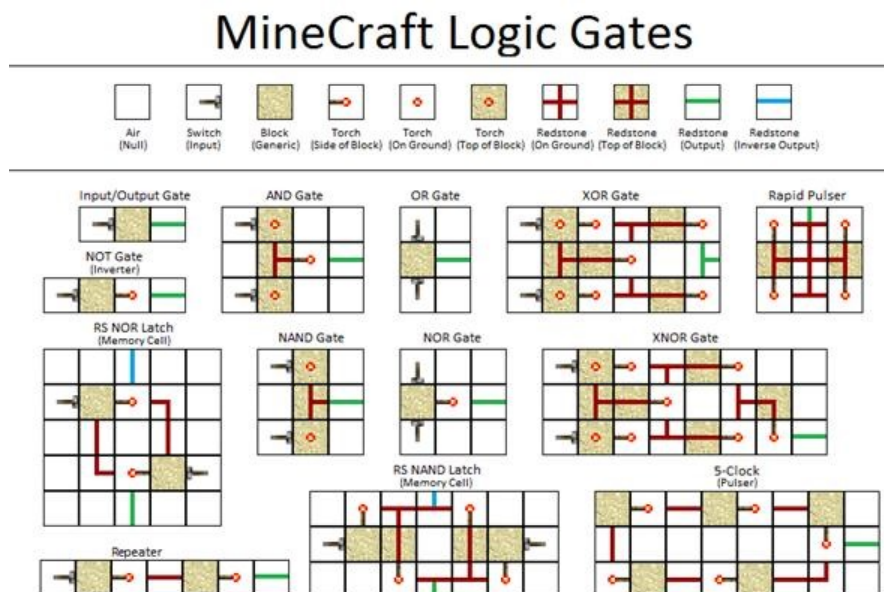Dalam melakukan translasi dari diagram rangkaian ke rangkaian *redstone*, digunakan referensi berikut:



Sumber gambar:
 
<https://minecraft.wonderhowto.com/news/redstone-logic-gates-mastering-fundamental-building-blocks-for-creating-game-machines-0135063/>



Hasil akhir; ditampilkan adalah kondisi 7-segment untuk input 7 (0111).

World dapat dimainkan dengan cara menaruh folder yang telah di-unzip di folder .minecraft/saves/ (lokasi folder berbeda-beda berdasarkan pengaturan user serta sistem operasi yang digunakan).

#### Catatan:

Layout *logic gate* produk di world menggunakan diagram lain yang tidak lagi digunakan karena berbeda dengan peta-peta Karnaugh yang digunakan.

(<https://www.electricaltechnology.org/2018/05/bcd-to-7-segment-display-decoder.html>)